


6C5C

Триод высокой частоты

Предназначен для детектирования, усиления напряжения низкой и генерирования высокой частоты.

Применяется в основном каскадах предварительного усиления низкой частоты. Широко применяется в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных приемниках, в телевизионных устройствах и измерительной аппаратуре.

Рис. 470. Лампа 6C5C:
а — основные размеры; б — схематическое изображение; 1 — внутривакуумный анод; 2 и 7 — подогреватель (анод); 3 — анод; 5 — сетка; 6 — катод.

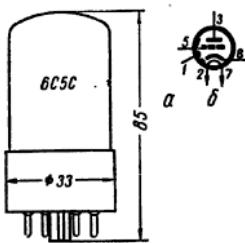

Катод оксидный косвенного накала.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Работает в любом положении.
Срок службы не менее 500 ч.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.

Междудиэлектродные емкости, пФ

Входная	$3,8 \pm 0,9$
Выходная	$12 \pm 3,6$
Проходная	$2 \pm 0,6$

Номинальные электрические величины

Напряжение накала, в	6,3
Напряжение на аноде, в	250
Напряжение смещения на сетке, в	-8
Ток накала, мА	300 ± 25
Ток в цепи анода, мА	8 ± 3
Крупнова характеристика, мА/в	$2,2 \pm 0,3$
Коэффициент усиления	20 ± 2

Пределенно допустимые электрические величины

Наподоблившее напряжение накала, в	6,9
Наименьшее напряжение накала, в	5,7
Наподоблившее напряжение на аноде, в	350
Наподоблившая мощность, рассеиваемая на аноде, вт	2,75
Наподобливший постоянное напряжение между катодом и подогревателем, в	100
Наподобливший ток утечки между катодом и подогревателем, мА	20
Наподоблившее сопротивление в цепи сетки в режиме усиления напряжения, Мом	1,0

Таблица 39

Данные каскада усиления напряжения низкой частоты на сопротивлениях для лампы 6C5C

Сопротивление в цепи анода R_A , Мом	Сопротивление последую- щего каскада R_C , Мом	Сопротивление катода R_K , коМ	Амплитуда выходного напряжения, в	Коэффициент усиления
Напряжение источника питания 90 в				
0,05	0,05	2,8	20	9
0,05	0,1	3,4	24	9
0,05	0,25	3,8	28	10
0,1	0,1	4,8	22	10
0,1	0,25	6,4	31	11
0,1	0,5	7,5	32	12
0,25	0,25	11,0	25	12
0,25	0,5	14,0	32	12
0,25	1,0	17,0	36	13
Напряжение источника анодного питания 180 в				
0,05	0,05	2,2	48	10
0,05	0,1	2,7	63	11
0,05	0,25	3,0	76	11
0,1	0,1	4,0	58	12
0,1	0,25	5,3	76	12
0,1	0,5	6,2	77	13
0,25	0,25	9,5	62	13
0,25	0,5	12	73	13
0,25	1,0	15	83	13
Напряжение источника анодного питания 300 в				
0,05	0,05	2,0	80	11
0,05	0,1	2,6	99	11
0,05	0,25	3,0	116	12
0,1	0,1	3,8	92	12
0,1	0,25	5,8	118	13
0,1	0,5	6,0	124	13
0,25	0,25	9,6	103	13
0,25	0,5	12	120	14
0,25	1,0	14	136	14

Схема применения лампы 6C5C в усилителе напряжения низкой частоты дана на рис. 471. Режимы каскада при различных источниках анодного питания приведены в табл. 39. От величины ёмкости переходного конденсатора зависит нижняя граница частотной характеристики

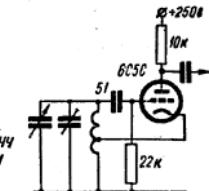
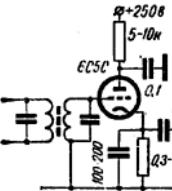
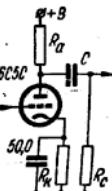


Рис. 471. Схема применения лампы 6C5C в качестве усилителя напряжения низкой частоты на сопротивлениях.

Рис. 472. Схема применения лампы 6C5C в качестве катодного детектора.

Рис. 473. Схема применения лампы 6C5C в качестве гетеродина, работающего по трехточечной схеме.

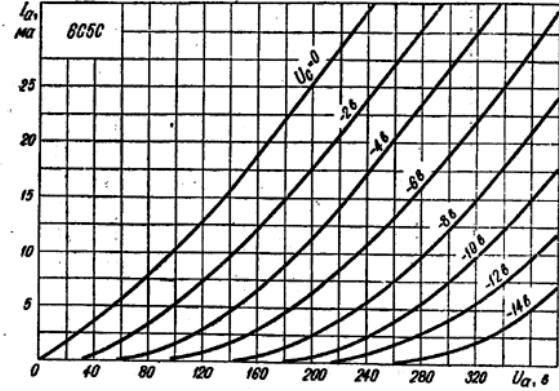


Рис. 474. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде.

каскада. Таблица ёмкостей переходного конденсатора приведена в описании лампы 6H9C.

Катодный детектор (рис. 472) мало искажает сигнал и не боится перегрузок. В отличие от диодного катодного детектора имеет высокое входное сопротивление, вследствие чего он мало шунтирует контур, не снижая чувствительности и избирательности предыдущего каскада.

Схема гетеродина, изображенная на рис. 473, весьма эффективна. Метод установления правильности режима такой же, как и для лампы 6A7. Схема хорошо генерирует частоты до 30 МГц.

Во всех случаях применения триод 6C5C можно заменить пентодом 6Ж7 в триодном включении, т. к. параметры 6Ж7 в триодном включении аналогичны параметрам лампы 6C5C. Большой частью триод 6C5C можно заменить триодом 6С2С, одним триодом лампы 6Н8С или 6Н1П.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамов А., Работа с генератором начающейся частоты, «Радио», 1950, № 9.

Борноволков Э., Преобразователи частоты, «Радио», 1963, № 1.

Лабутин Л., Диапазонный возбудитель с квадровой стабилизацией, «Радио», 1955, № 5.

Приборы для измерения частоты, «Радио», 1962, № 3.

Схемы гетеродинных индикаторов резонанса, «Радио», 1958, № 8.

Чернянский В., Испытание усилителей импульсами прямоугольной формы, «Радио», 1951, № 6.