



NM1023/3

Сетевой нестабилизированный однополярный источник питания 220 В / 55 В (при токе 3А)

Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный однополярный нестабилизированный сетевой источник питания, состоящий из силового тороидального трансформатора, блока выпрямителя с диодным мостом и фильтрующими емкостями. Источник питания найдет применение в составе Вашего усилителя мощности, радиостанции, лабораторного регулируемого блока питания и т.д. Набор будет интересен и полезен при знакомстве с основами электроники и получении опыта сборки и настройки радиоэлектронных устройств.

Общий вид устройства и тороидального трансформатора представлен на рис.1, схема электрическая принципиальная – рис.2.

Технические характеристики:

Входное напряжение, В	переменное, 220
Выходное напряжение при токе 3А, В	постоянное, 55
Выходное напряжение без нагрузки, В	постоянное, 62
Максимальный ток нагрузки, А	3
Размеры печатной платы, мм	97x43

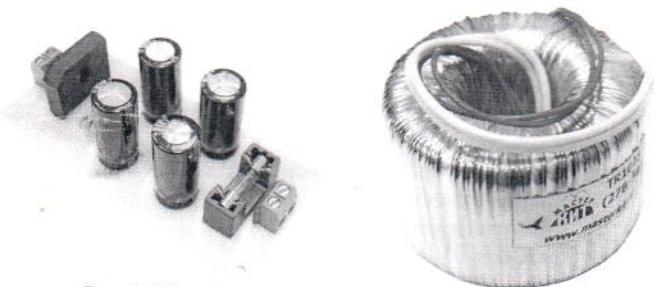


Рис.1 Общий вид устройства и тороидального трансформатора

Описание работы

Принципиальная электрическая схема приведена на рис.2, схема подключения на рис.3.

Устройство состоит из силового тороидального трансформатора (TR1) рассчитанного на заданное выходное напряжение и максимальный ток нагрузки, и блока выпрямителя A1023. Блок выпрямителя A1023 состоит из диодного моста (G1), фильтрующих емкостей (C1...C13) и плавкого предохранителя F1. Резисторы R1...R4 предназначены для принудительного разряда электролитических конденсаторов C6...C9 при отключении устройства от сети переменного тока.

Трансформатор подключается к блоку выпрямителя A1023 к контактам X1 и X2.

Нагрузка подключается к блоку выпрямителя A1023 к контактам X3 (+Vcc) и X4 (GND).

Конструкция

Конструктивно блок выпрямителя A1023 выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 97x43 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого в плате просверлены монтажные отверстия Ø 3 мм.

Для удобства подключения трансформатора и нагрузки на плату устанавливаются клеммные зажимы по 2 контакта.

Общие требования к монтажу и сборке набора

- Все входящие в набор компоненты монтируются на печатной плате методом пайки.
- Не используйте паяльник мощностью более 25Вт.
- Запрещается использовать активный флюс!!!
- Рекомендуется применять припой марки ПОС-61М или аналогичный, а также жидкий неактивный флюс для радиомонтажных работ (например, 30% раствор канифоли в этиловом спирте).

- Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов, время пайки одного контакта не должно превышать 2-3с.

Порядок сборки

- Проверьте комплектность набора согласно перечню элементов (табл.1).
- Отформуйте выводы радиоэлементов.
- Установите все детали согласно рис.4 в следующей последовательности: сначала малогабаритные, а потом все остальные элементы.
- Внимание!** конденсаторы C10...C13 и резисторы R1...R4 устанавливаются с обратной стороны печатной платы.
- Промойте плату от остатков флюса этиловым или изопропиловым спиртом.

Порядок настройки

Правильно собранный блок выпрямителя не требует настройки. Однако перед его использованием необходимо проделать несколько операций:

- Проверьте правильность монтажа.
- Внимание!** Особенно внимательно проверьте правильность установки диодного моста и электролитических конденсаторов.
- Подключите трансформатор и нагрузку согласно схеме подключения рис.3.
- Подайте напряжение питания.

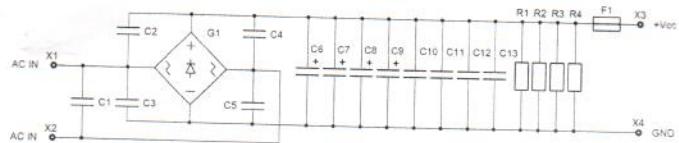


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

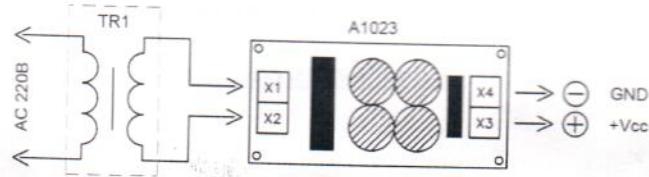


Рис.3 Схема подключения

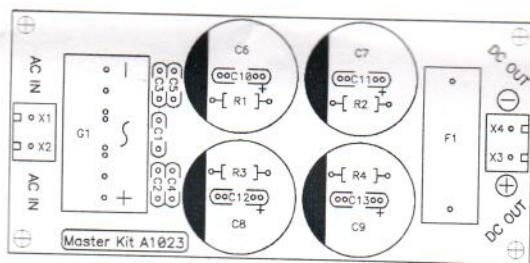


Рис.4 Монтажная схема

Перечень элементов.

Табл.1

Позиция	Наименование	Примечание	Кол.
C1...C5	0,1 мкФ	Обозначение 104	9
C10...C13	1000 мкФ/63 В	(1526)	4
G1	RS603	Диодный мост 200В/6А, замена RS402...RS410 RS602...RS610	1
R1...R4	100 кОм	Коричневый, черный, желтый	4
TR1	TR1023(45B/3A)	Сетевой тороидальный трансформатор 220В/45В(3А)	1
	ED500V-2*5	Клеммник 2 контакта	2
F1	FUSE 4A	Предохранитель	1
		Держатель предохранителя	1
A1023		Печатная плата 97x43 мм	1

Рекомендации по совместному использованию электронных наборов

В нашем каталоге и на нашем сайте www.masterkit.ru Вы можете выбрать необходимый корпус для источника питания, а также много других интересных и полезных Вам устройств.

ЕСЛИ СОБРАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

- визуально проверьте Ваш набор на наличие поврежденных компонентов;
- внимательно проверьте правильность монтажа;
- проверьте, не возникло ли в процессе пайки перемычек между токоведущими дорожками, при обнаружении, удалите их паяльником или острым ножом;
- особое внимание уделите правильности установки электролитических конденсаторов.

Рекомендации по совместному использованию электронных наборов

В нашем каталоге и на нашем сайте www.masterkit.ru Вы можете выбрать стабилизированный источник питания, корпус для блока защиты, а также много других интересных и полезных Вам устройств.

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта:

<http://www.masterkit.ru>

Вопросы можно задать по e-mail:

infomk@masterkit.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

1. Отсутствуют компоненты, указанные в перечне элементов (недокомплект деталей).
2. Присутствует схемотехническая ошибка на печатной плате, но отсутствует письменное уведомление об ошибке и описание правильного варианта.
3. Номинал деталей не соответствует номиналам, указанным в перечне элементов.
4. Имеется товарный чек и инструкция по сборке.
5. Срок с момента покупки набора не более 14 дней.

**Техническая экспертиза проводится техническими специалистами "Мастер Кит".
Срок рассмотрения претензии 30 дней.**

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

1. Монтаж осуществлен с нарушением требований, указанных в инструкции.
2. Пайка производилась с применением активного флюса (наличие характерных разводов на плате, матовая поверхность паяных контактов).
3. Детали установлены на плату некорректно:
 - не соблюдена полярность;
 - имеются механические повреждения при установке;
 - перегрев компонентов при пайке (отслоение дорожек, деформация деталей);
 - присутствует ошибка установки компонентов (несоответствие номиналов принципиальной схеме);
 - умышленная подмена рабочего компонента заведомо неисправным.
4. Неработоспособность устройства вызвана самостоятельным изменением схемы.