



NF215

Детский плач

<http://www.masterkit.ru>

Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука плачущего ребенка. Это устройство можно установить в детскую игрушку куклы, с его помощью можно озвучить театральные постановки и использовать в обучающих играх.

В комплект устройства входит динамик 8 Ом/0,25 Вт.

Набор, безусловно, будет интересен и полезен при знакомстве с основами электроники и получении опыта сборки и настройки устройств.

Общий вид устройства представлен на рис.1, схема электрическая принципиальная – рис.2.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В	3
Ток потребления, не более, мА	100
Выходная мощность, Вт	0,5
Размеры печатной платы, мм	45x30

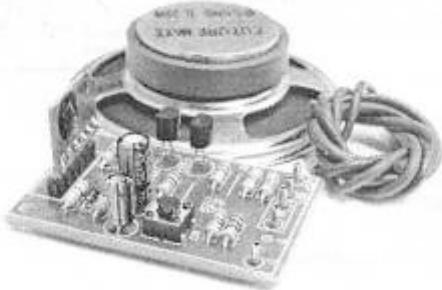


Рис.1 Общий вид устройства

Описание работы

Принципиальная электрическая схема приведена на рис.2.

Устройство реализовано на базе цифровой микросхемы DA1 (VOICE), представляющей собой ПЗУ с «прошивкой» программой звукового эффекта (плачущего ребенка). В состав микросхемы также входят ждущий триггер и задающий генератор.

Принцип работы устройства заключается в следующем. При подаче напряжения питания и кратковременном нажатии на кнопку SW1, на вход 3 микросхемы подается высокий уровень, вследствие чего, микросхема DA1 начинает генерировать сигнал звукового эффекта, который с выхода 5 поступает на базу транзистора TR1 (усилитель мощности), и далее, уже усиленный, - на динамик SP.

В устройстве можно реализовать режим автоматического повтора включения звукового эффекта. Для этого необходимо установить перемычку J2. В этом случае схема работает следующим образом. При подаче напряжения питания транзистор TR2 открыт. Резистор R7 обеспечивает подачу высокого уровня на вход 3 микросхемы, вследствие чего, микросхема запускается и начинается воспроизведение звукового эффекта. Импульсы положительной полярности с выхода 5 по цепочке D2, R10 поступают на конденсатор C2, заряжая его. При достижении на базе транзистора TR2 значения напряжения 0,6В, транзистор открывается. Потенциал входа 3 становится низким на время, в течение которого на выходе 5 присутствует высокий уровень (время звучания одного цикла звукового эффекта). При этом конденсатор C2 разряжается током делителя R8, R9 и током базы - эмиттер TR2. Как только напряжение на базе станет менее 0,6В, транзистор закроется, на входе 3 микросхемы вновь появится высокий уровень и начнется очередной цикл воспроизведения звукового эффекта.

Диод D2 служит для пропускания с выхода 5 на управляющий транзистор TR2 только положительных импульсов. Выход A можно использовать как линейный выход для подключения усилителя мощности. Диод D1 является защитным для микросхемы при неправильном подключении питающего напряжения (неправильная полярность).

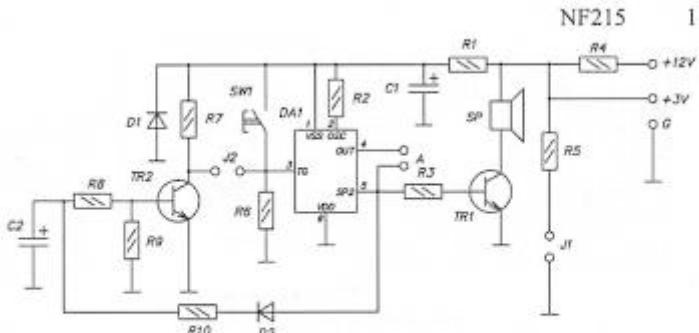


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

Конструкция

Конструктивно имитатор выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 45x30мм.

Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого по краям платы имеются монтажные отверстия под винты Ø3мм.

Общие требования к монтажу и сборке набора

- Все входящие в набор компоненты монтируются на печатной плате методом пайки.
- Не используйте паяльник мощностью более 25Вт.
- Запрещается использовать активный флюс!!!
- Рекомендуется применять припой марки ПОС-61М или аналогичный, а также жидкий неактивный флюс для радиомонтажных работ (например, 30% раствор канифоли в этиловом спирте, ЛТИ-120 и т.д.).
- Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов, время пайки одного контакта не должно превышать 2-3с.

Порядок сборки

1. Проверьте комплектность набора согласно перечню элементов (табл.1).
2. Отформуйте выводы радиоэлементов.
3. Установите все детали согласно рис.3 в следующей последовательности: сначала малогабаритные, а потом все остальные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Микросхема DA1 устанавливается на плату при помощи 6-ти контактного штыревого углового разъема. Цоколевка элементов показана на рис.4.

4. Промойте плату от остатков флюса этиловым или изопропиловым спиртом.
5. Подключите динамик SP и провода от источника питания.

Перечень элементов.

Табл.1

Позиция	Наименование	Примечание	Кол.
DA1	VOICE	Микросхема с «прошивкой» звукового эффекта	1
R1	10 Ом	Коричневый, черный, черный	1
R2	150кОм	Коричневый, зеленый, желтый	1
R3	500 Ом	Зеленый, черный, коричневый	1
R4	820 Ом	Серый, красный, коричневый	1
R5	300 Ом	Оранжевый, черный, коричневый	1
R6, R9	100кОм	Коричневый, черный, желтый	2
R7	5кОм	Зеленый, черный, красный	1
R8	10кОм	Коричневый, черный, оранжевый	1
R10	50 Ом	Зеленый, черный, черный	1
C1	22μФ/16В	Электролитический конденсатор	1
C2	47μФ/25В	Электролитический конденсатор	1
TR1, TR2	CS9013	Транзистор NPN	2
D1, D2	1N4148	Диод	2
SW1	8 Ом/0,25Вт	Кнопка таковая	1
		Динамик	1
		Штыревой разъем угловой 6 контактов	1
		Монтажный провод	0,7м
		Контакты штыревые	5
		Припой с каналом канифоли	0,25м
		Печатная плата 45x30мм	1

ОШИБКИ ПРИ ПАЙКЕ!

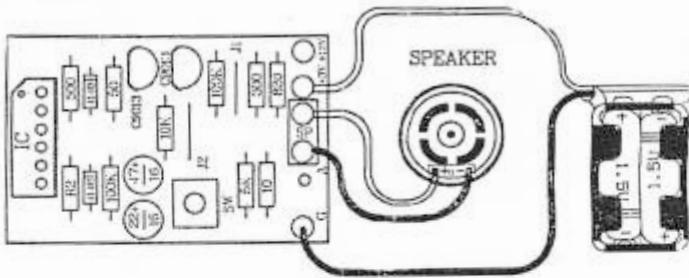


Рис.3 Монтажная схема

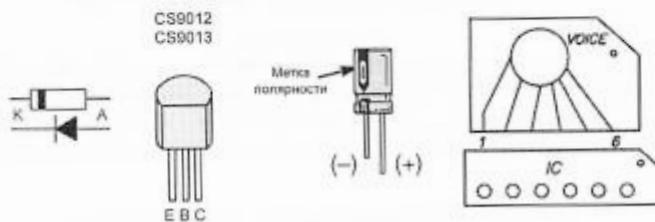


Рис.4 Цоколевка элементов


ЕСЛИ СОБРАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Визуально проверьте собранное устройство на наличие поврежденных компонентов.
 2. Внимательно проверьте правильность монтажа.
 3. Проверьте, не возникло ли в процессе пайки замыканий между токоведущими дорожками, при обнаружении, удалите их паяльником или острым ножом.
 4. Проверьте правильность установки микросхемы, транзисторов, диодов и электролитических конденсаторов.
- Внимание!** Проверьте полярность подключенного питания - неправильное подключение источника питания может привести к выходу из строя микросхемы.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПАЙКИ


Паять компоненты необходимо только со стороны контактных площадок	
При пайке, необходимо прогревать не только вывод радиоэлемента, но и контактную площадку	
После прогрева, распределить расплавленный припой равномерно вокруг вывода радиоэлемента на контактной площадке	
Результат правильной и качественной пайки	

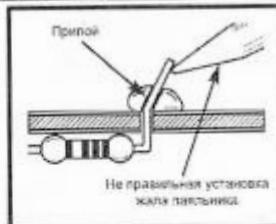Пример неправильного положения паяльника при пайке (прогрев только вывода компонента)



Неполное покрытие припоеем контактной площадки и вывода элемента - контакт ненадежный

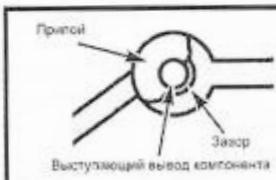Способ устранения: прогреть паяльником контактную площадку и вывод элемента и равномерно распределить припой до полного заполнения



Перемычка между двумя токоведущими дорожками.

Способ устранения: аккуратно прогрейте жалом паяльника место спайки до полного удаления лишнего припоя



ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

1. Отсутствуют компоненты, указанные в перечне элементов (недокомплект деталей).
2. Присутствует схемотехническая ошибка на печатной плате, но отсутствует письменное уведомление об ошибке и описание правильного варианта.
3. Номинал деталей не соответствует номиналам, указанным в перечне элементов.
4. Имеется товарный чек и инструкция по сборке.
5. Срок с момента покупки набора не более 14 дней.

Техническая экспертиза проводится техническими специалистами "Мастер Кит".

Срок рассмотрения претензии 30 дней.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

1. Монтаж осуществлен с нарушением требований, указанных в инструкции.
2. Пайка производилась с применением активного флюса (наличие характерных разводов на плате, матовая поверхность паянных контактов).
3. Детали установлены на плату некорректно:
 - не соблюдена полярность;
 - имеются механические повреждения при установке;
 - перегрев компонентов при пайке (отслоение дорожек, деформация деталей);
 - присутствует ошибка установки компонентов (несоответствие номиналов принципиальной схеме);
 - умышленная подмена рабочего компонента заведомо неисправным.
4. Неработоспособность устройства вызвана самостоятельным изменением схемы.

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта:

<http://www.masterkit.ru>

Вопросы можно задать по e-mail:

infomk@masterkit.ru